

- ب) کلید اتوماتیک کمپکت (MCCB)، کنتاکتور و رله بی متال
 ج) کلید گردان، فیوز، کنتاکتور و رله بی متال
 پاسخ) طبق مفاهیم بخش «راهاندازی موتور الکتریکی» در فصل سوم این کتاب، اینورتر قابلیت کنترل دور را دارد. سیستم باید در برابر اتصال کوتاه محافظت شود که این کار را کلید اتوماتیک کمپکت (MCCB) انجام شود. گزینه د صحیح است.
 پرسش ۱۳-۶) در مسئله ۴۳ پیوست الف، چنانچه برای راهاندازی موتور هوارسان از کلید حرارتی مغناطیسی (MPCB) استفاده گردد. تجهیزات مورد نیاز برای تعذیه موتور هوارسان چه می باشد؟ (اسفند ۹۱ «۳۸»)
- الف) کلید حرارتی، مغناطیسی-کنتاکتور
 ب) کلید حرارتی، مغناطیسی-کنتاکتور-رله بی متال
 ج) کلید حرارتی، مغناطیسی-فیوز-کنتاکتور-رله بی متال
 پاسخ) برای قطع و وصل به کنتاکتور نیاز است. نیازی به بی متال نیست؛ زیرا بخش حرارتی MPCB دارای بی متال است. بخش مغناطیسی MPCB، حفاظت در برابر اتصال کوتاه را انجام می دهد؛ پس نیازی به نصب فیوز هم نیست. MPCB توانایی قطع مدار را دارد؛ از این رو، به نصب کلید گردان نیز نیازی نیست. گزینه الف صحیح است.

۴-۶ کلید مینیاتوری^۱ (MCB)

۱-۶ مفهوم

کلیدهای مینیاتوری از انواع کلیدهای فشار ضعیف است که معمولاً در جریان‌های پایین و در تابلوهای روشنایی و تابلوهای توزیع با توان کم یا برای حفاظت مدارهای کنترل و فرمان و تأسیسات برقی به منظور حفاظت در برابر اضافه بار یا اتصال کوتاه استفاده می‌شود. جریان قطع اتصال کوتاه این کلیدها معمولاً چندان بالا نیست. قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در حد ۱/۵، ۳، ۶ و ۱۰ کیلوآمپر است. مقادیر حداقل سطح مقطع برای روشنایی و پریز به ترتیب ۱/۵ و ۲/۵ است. برای انتخاب کلید هم باید این تناسب رعایت شود؛ از این رو، حداقل سطح مقطع هادی روشنایی ۱/۵ میلی‌مترمربع و حداقل جریان کلید مینیاتوری آن، ۱۰ آمپر بوده و این مقدار برای هادی پریز ۲/۵ میلی‌مترمربع با حداقل کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر می‌باشد. درصورتیکه مقدار جریان نامی کلید مینیاتوری به اندازه ای باشد که احتمال آسیب به سیم، کلید و پریز و ... وجود داشته باشد؛ باید یا جریان نامی کلید مینیاتوری را کاهش داد یا اینکه از سیم با سطح مقطع بالاتر و یا کلید و پریز با حداقل جریان بالاتر استفاده کرد. برای کلید اصلی ورودی واحدهای مسکونی از کلید مینیاتوری ۲۵ آمپری استفاده می‌شود.

در تأسیسات برقی جدید استفاده از کلیدهای مینیاتوری نوع پیچی که بجای فیوز، در پایه فیوز نصب می‌شوند، ممنوع است.
 پرسش ۱۴-۶) در کدامیک از گزینه‌های زیر کلید مینیاتوری یک مدار روشنایی تک‌فاز می‌تواند از ۱۰ آمپر بیشتر باشد؟ (اسفند ۹۵ طراحی «۵۰») (از ضرایب کاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری صرفنظر می‌شود).

الف) استفاده از کلید مینیاتوری بالاتر از ۱۰ آمپر برای مدار روشنایی به‌طور کلی ممنوع است.
 ب) در صورتی که مصرف روشنایی یک کلید تک پل یا دو پل از ۱۰ آمپر تجاوز نکند، در این حالت مجموع مصارف بیش از ۱۰ آمپر مدار روشنایی مانع ندارد.
 ج) در صورتی که مقطع سیم مدار روشنایی با کلید تک پل یا دو پل مناسب با آمپراژ کلید مینیاتوری بالاتر از ۱۰ آمپر باشد.
 د) در صورتی که مدار روشنایی از طریق یک کلید گردان با آمپراژ بالاتر از ۱۰ آمپر با مقطع سیم یا کابل مناسب از تابلوی برق کنترل شود.

پاسخ) حداقل سطح مقطع هادی روشنایی ۱/۵ میلی‌مترمربع و جریان کلید مینیاتوری آن، ۱۰ آمپر است. اگر کلید همراه کلید مینیاتوری قابلیت هدایت جریان بیش از ۱۰ آمپر را داشته و هادی شبکه به همین ترتیب جوابگوی این جریان باشد، کلید مینیاتوری می‌تواند دارای جریان بیش از ۱۰ آمپر باشد. گزینه د صحیح است.

پرسش ۱۵-۶) یک مدار تعذیه شده در یک واحد مسکونی، با کلید مینیاتوری از تابلوی برق شامل ۳ عدد پریز تک‌فاز ۱۶ آمپر در نظر بگیرید. چنانچه مصرف برق هر پریز ۲ آمپر باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر درباره آمپراژ کلید مینیاتوری صحیح است؟ (اسفند ۹۵ طراحی ۱۸) (از ضرایب کاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری صرفنظر می‌شود).
 الف) آمپراژ کلید مینیاتوری نباید از ۱۶ آمپر بیشتر باشد.
 ب) آمپراژ کلید مینیاتوری نباید از ۲۵ آمپر بیشتر باشد.

ج) آمپراز کلید مینیاتوری باید ۱۰ آمپر باشد.

پاسخ) کلیدهای مینیاتوری برای روشنایی و پریز به ترتیب ۱۰ و ۱۶ آمپر هستند. با توجه به اینکه ۳ پریز ۲ آمپری وجود دارد و جریان کل از ۶ آمپر تجاوز نمی‌کند، یک کلید مینیاتوری ۱۶ باید نصب شود. دقت شود که حداقل جریان قابل تحمل پریزها ۱۶ آمپر است، پس کلید مینیاتوری ۱۶ آمپری مشکلی ایجاد نمی‌کند. کلید مینیاتوری ۱۰ آمپری برای روشنایی است. گزینه الف صحیح است.

نکته ۱۴-۶) معمولاً، در جریان‌های بیش از ۵۰ آمپر، از کلید مینیاتوری استفاده نمی‌شود و بجای آن از MCCB استفاده می‌شود. از بعضی از انواع کلیدهای خودکار می‌توان به عنوان کلید مجزا کننده نیز استفاده کرد، در این صورت شرط زیر باید برقرار باشد: استانداردی که کلید طبق آن ساخته شده است قابل قبول باشد و اجازه این کار را صریحاً داده باشد (آینه نامه ۱۳-۶-۵-۵). تبصره ۱: از کلیدهای خودکار مینیاتوری می‌توان به عنوان کلید مجزا کننده استفاده کرد. تبصره ۲: از کلیدهای خودکار مینیاتوری نباید به عنوان کلید کنترل مدار (قطع و وصل) استفاده کرد.

پرسش ۱۶-۶) کدام عبارت در مورد کلیدهای خودکار مینیاتوری صحیح است؟ (خرداد ۸۲ «۲۷»)

الف) از کلیدهای خودکار مینیاتوری می‌توان به عنوان کلید مجزا کننده استفاده نمود.

ب) از کلیدهای خودکار مینیاتوری نمی‌توان به عنوان کلید مجزا کننده استفاده نمود.

ج) از کلیدهای خودکار مینیاتوری نمی‌توان به عنوان کلید مجزا کننده استفاده نمود.

د) موارد الف و ب هر دو مورد درست است.

پاسخ) طبق تبصره ۱ آینه نامه فوق، گزینه الف صحیح است.

نکته ۱۵-۶) چنانچه کلید مجزا کننده از محل فیزیکی وسیله یا دستگاه تغذیه شونده قابل رویت نباشد، باید یک کلید مجزا کننده دیگر را که دارای مشخصات کلید مجزا کننده ذکر شده در بالا باشد، به صورت تکی و مجزا در نزدیک‌ترین محل مناسب از دستگاه نصب کرد (آینه نامه ۱۳-۶-۵-۴).

پرسش ۱۷-۶) مناسب‌ترین وسیله نصب شده برای قطع و وصل یک کولر در بام و در مجاورت کولر چه می‌باشد؟ (اسفند ۹۵ نظارت) (۱۴)

الف) ایزولاتور تک پل واترپروف با بدنه آلومینیوم دایکاست با دسته اهرمی و یا گردن

ب) ایزولاتور سه پل واترپروف با بدنه آلومینیوم دایکاست با دسته اهرمی و یا گردن

ج) کلید مینیاتوری سه پل

د) کلید مینیاتوری تک پل

پاسخ) طبق تبصره ۲ آینه نامه فوق، گزینه های ج و د اشتباه است. در محل کولر، نیاز به کلید جداکننده (ایزولاتور) هست چرا که کلید مینیاتوری در داخل خانه قابل رویت نیست. با توجه به اینکه کولر نیاز به کنترل پمپ آب، دور کند و دورتند دارد، پس باید کلید سه پل مورد استفاده قرار گیرد. چرا که حین سرویس کاری، باید نزدیک کولر (در پشت بام) یک کلید قطع کننده باشد تا با قطع آن، اگر کسی، بدون اطلاع، مدار را وصل کرد، تعوییر کار دچار برق گرفتگی نشود. گزینه ب صحیح است.

۶-۴-۲ محاسبات جریان‌دهی کلید

جریان باردهی کلید مینیاتوری متناسب با دما و هم‌جواری تغییر می‌کند. جداول زیر به ترتیب کاهش باردهی در دماهای مختلف و ناشی از هم‌جواری را نشان می‌دهد. ظرفیت کلید مینیاتوری به دلایلی، مانند دما و هم‌جواری کاهش می‌یابد. میزان جریان‌دهی کلید مینیاتوری برابر است با:

$$I_c = I_n (\rho_T \times \rho_n) \quad (1-6)$$

که در آن، ρ_T : کاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری ناشی از دما، ρ_n : کاهش ناشی از هم‌جواری و حداقل تعداد لامپ یا پریز از رابطه زیر استفاده محاسبه می‌شود:

$$n_m \leq \frac{I_c}{I_i} \quad (2-6)$$

که در آن، I_c : جریان هر لامپ یا پریز است. عدد بدست آمده به سمت پایین گرد می‌شود. حداقل توان برای این طرح نیز از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_m = n_m P \quad (3-6)$$

که در آن، P توان هر لامپ است.

جدول ۶-۶: کاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری ناشی از همچواری آنها

| تعداد کلیدها | ۱ تا ۳ | ۴ تا ۶ | ۷ تا ۹ | ≥ 10 |
|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| ضریب | ۱ | ۰/۸ | ۰/۷ | ۰/۶ |

جدول ۶-۷: آمپراز کلیدهای مینیاتوری در درجه حرارت های مختلف

| جريان نامی کلید مینیاتوری (A) | ۲۰°C | ۳۰°C | ۴۰°C | ۵۰°C |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| ۶ | ۶/۲ | ۶ | ۵/۸ | ۵/۵ |
| ۱۰ | ۱۰/۳ | ۱۰ | ۹/۷ | ۹/۳ |
| ۱۶ | ۱۶/۶ | ۱۶ | ۱۵/۴ | ۱۴/۷ |
| ۲۰ | ۲۰/۸ | ۲۰ | ۱۹/۲ | ۱۸/۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۲/۷ |

نکته ۶-۱۶) میزان کاهش باردهی کلید مینیاتوری به دو صورت بیان می‌شود:

- بیان دما و تعداد کلید همچوار: از جداول فوق استفاده می‌شود.

- بیان ضریب کاهش باردهی: به جریان نامی کلید مینیاتوری ضرب می‌شود.

نکته ۶-۱۷) هر لامپ تخلیه الکتریکی در گازها (فلورست، بخار جیوه، بخار سدیم، متال هالید و غیره به بالاست القایی) حتی اگر مجهز به خازن‌های تصحیح ضریب قدرت باشند، باید در محاسبه جریان مجاز مدار مربوط به آنها بدون خازن به حساب آورده شود. توان وسیله راهاندازی و تثبیت جریان آنها (بالاست یا چوک القایی) نیز در تخمین درخواست نیروی برق باید منظور شده باشد (۱-۱۰-۱۳).

پرسش ۶-۱۸) حداقل توان نصب شده چراغ‌های رشتهدی ۱۰۰ وات در یک مدار روشنایی با کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر چقدر است؟ ضریب کاهش باردهی کلید مینیاتور را ۵/۸۰ فرض کنید (شهریور ۸۶ «۳۶»)

- (الف) ۱۰۰۰ وات (ب) ۱۲۰۰ وات (ج) ۱۳۰۰ وات (د) ۲۲۰۰ وات

پاسخ) ظرفیت نامی کلید ۱۰ آمپر است که با در نظر گرفتن ضریب کاهش باردهی داریم:

$$I_c = I_n (\rho_T \times \rho_n) = 10 \times 0.58 = 5.8A$$

با توجه به اینکه $\cos\phi$ در لامپ رشتهدی برابر با یک است، می‌توان نوشت: $P = U_p I_i \cos\phi \rightarrow I_i = 100 / (220 \times 1) = 0.45A$ تا اینجا، جریان قابل تحمل کلید مینیاتوری $5/8$ آمپر و جریان یک لامپ نیز $45/۴۵$ آمپر است، حداقل تعداد لامپ برابر است با:

$$n_m \leq \frac{I_c}{I_i} \rightarrow n_m \leq \frac{5.8}{0.45} \rightarrow n_m \leq 12.76$$

در صورتی که تعداد را ۱۳ در نظر بگیریم، جریان کلید از $5/8$ آمپر که ماکزیمم جریان قابل تحمل کلید است، تجاوز می‌کند. پس تعداد را ۱۲ در نظر می‌گیریم. حداقل توان نصب شده نیز برابر است با:

$P_m = n_m P = 12 \times 100 = 1200W$ گزینه ب صحیح است.

پرسش ۶-۱۹) حداقل توان نصب شده چراغ‌های فلورست ۴۰ وات در یک مدار روشنایی با کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر چقدر می‌باشد؟ توان هر لامپ فلورست با بالاست را ۵۰ وات فرض کنید. جریان لامپ فلورست بدون خازن $۴۳/۰$ آمپر و با خازن $۰/۲۳$ آمپر می‌باشد. ضریب کاهش باردهی کلید مینیاتور را $۶/۶۰$ فرض کنید (شهریور ۸۶ «۳۷»).

- (الف) ۷۰۰ وات (ب) ۱۱۵۰ وات (ج) ۱۳۰۰ وات (د) ۲۱۵۰ وات

پاسخ) گفته شد که حتی اگر لامپ‌های گازی دارای خازن باشد، در محاسبات، بدون خازن در نظر گرفته می‌شود؛ پس جریان لامپ

$I_c = I_n (\rho_T \times \rho_n) = 10 \times 0.62 = 6.2A$ فلورست $۰/۴۳$ آمپر است. کاهش باردهی کلید مینیاتوری برابر است با:

$n_m \leq \frac{I_c}{I_i} \rightarrow n_m \leq \frac{6.2}{0.43} \rightarrow n_m \leq 14.4$ پس جریان قابل تحمل این کلید $6/۲$ آمپر است. تعداد لامپ برابر است با:

$P_m = n_m P = 14 \times 50 = 700W$ که برای جلوگیری از تجاوز جریان کلید از مقدار $6/۲$ آمپر، ۱۴ در نظر گرفته می‌شود:

توان کل از حاصلضرب تعداد لامپ در توان هر لامپ به دست می آید.
گزینه الف صحیح است.

این پرسش مشابه پرسش های اسفند ۸۷ «۵۹» و فرداد ۸۷ «۴۷» است.

نکته ۱۸-۶) چراغ مجموع دو یا چند لامپ است. اگر پرسش تعداد چراغ را خواست، تعداد لامپ بدست آمده (n_m) را بر تعداد لامپ های در هر چراغ تقسیم می شود.

پرسش ۲۰-۶) حداکثر تعداد چراغ فلورسنت ۴۰ وات دو لامپه (W_{۲۰}×۴۰) در یک مدار روشنایی که از کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر تغذیه می‌گردد، چقدر است؟ جواب لامپ فلورسنت بدون خازن ۹۳/۰ آمپر و با خازن ۲۳/۰ آمپر می‌باشد. ضریب کاهش باردهی کلید مینیاتور را ۵۵/۰ فرض کنید (اسفند ۹۱ «۱۹»).

الف) ١٠ عدد ب) ١٢ عدد ج) ١٨ عدد د) ١٩ عدد

$$I_c = I_n (\rho_f \times \rho_n) = 16 \times 0.55 = 8.84 \text{ آمپر}$$

پاسخ) از جریان بدون خازن (43 آمپر) استفاده می‌شود. مقدار جریان مجاز مدار برابر است با:

$$I < \frac{8.8}{0.43} \rightarrow n_m < 20.46 \rightarrow n_m = 20$$

پس می‌توان نوشت:

در صورت پرسش، تعداد چراغ‌های دوتایی را خواسته است، پس مقدار به دست آمده بر ۲ تقسیم می‌شود. بنابراین، ۱۰ چراغ می‌توان نصب کرد؛ از این‌رو، گزینه الف صحیح است.

نکته ۱۹-۶) جریان عبوری از کلید مینیاتوری (I_C) باید بزرگتر یا مساوی کل جریان های عبور از لامپ یا پریزها (I_{tot}) باشد که از این کلید مینیاتوری تغذیه می کند.

پرسش ۶-۲۱) در مسئله ۴۴ پیوست الف، یک مدار روشنایی چراغ‌های فلورسنت ۴۰ وات دو لامپه ($W = 40 \times 2$)، (با کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر جهت حفاظت) از طریق یک کلید تک پل یک راهه ۱۰ آمپر قطع و وصل میگردد. ماکریم تعداد چراغ‌های فلورسنت ۴۰ وات دو لامپه چه تعداد می‌باشد؟ (جواب مصرفی هر لامپ فلورسنت ۴۰ وات بدون خازن 43 آمپر و با خازن 23.0 آمپر می‌باشد).

الف) ٦ عدد ب) ٩ عدد ج) ٧ عدد د) ٨ عدد

پاسخ) طبق آئین نامه از جریان بدون خازن (430 آمپر) استفاده می شود. مقدار جریان مجاز مدار با توجه به دمای 40 سانتیگرادی و تعداد 12 کلید برابر است با:

$$n = \frac{5.82}{0.43} = 13.53$$

پس می توان نوشت:

در صورت پرسش، تعداد چراغ‌های دو تائی را خواسته، پس مقدار بدست آمده به ۲ تقسیم می‌شود. بنابراین، ۷ چراغ می‌توان نصب کرد. اما در صورت نصب ۷ چراغ، مقدار جریان کل ($7 \times 2 \times 0.43$) از $82/5$ بیشتر می‌شود، پس ۶ انتخاب می‌شود. از این‌رو، گزینه الف صحیح است.

پرسش ۲۲-۶) در پرسش قبل، چنانچه چراغها با یک کلید تک‌پل ۱۰ آمپر قطع و وصل گردند، کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (اسفند ۹۱ «۲۰»)

الف) تعداد چراغها در مدار می، تواند بیشتر باشد.

ج) تعداد چه اغها در مدار تغییری، نمی‌کند.

پاسخ) با توجه به اینکه کلید مینیاتوری بیش از $8/8$ آمپر جریان نمی‌دهد و کلید تک‌پل قابلیت عبور جریان 10 آمپری را دارد؛ پس اگر مقدار جریان، کلید تک‌پل، کمتر از $8/8$ آمپر باشد، مینا مقدار جریان، تک‌پل، خواهد بود. گزینه چ صحیح است.

نکته ۲۰-۶) در ساختمان‌های مسکونی هر مدار روشنایی باید بیش از ۱۲ چراغ یا نقطه روشنایی (غیر از روشنایی اینمی) راه، اگر در بیش از یک اتاق یا فضای مشخص قرار گرفته باشند، تغذیه کند (آئین نامه ۱۳-۱۰-۱-۳). تبصره: تعداد چراغ‌های مدار که در یک اتاق و فضای مشخص نصب می‌شوند فقط به حیان: مجاھاده، مدار و حفاظت آن، محدوده ص. شود.

نکته ۲۱-۶) هر مدار پریز نباید بیش از ۱۲ پریز مربوط به مصارف عمومی (غیر شخصی) را تعذیه کند. اگر نوع و توان وسایلی که از پریزها تعذیه خواهد شد معلوم باشد، تعداد آن‌ها برای هر مدار محدود به جریان مجاز هادی مدار و وسیله حفاظتی آن خواهد بود، به شرط آن که از ۱۲ پریز تجاوز نکند.

بیشتر از ۲۳۴) حاکم تعداد بین ۰ و ۱۰۰ که همان اندیکاتور (یک، فیزو) توزیع نموده است؟

(الف) فقط ١٢ بـ ٥٠ و ٣٠ و ٢٠ و ١٠ و ٥ و ٣ و ٢ و ١ و ٠

پاسخ) طبق آیین نامه فوق، گزینه الف صحیح است.

پرسش ۲۴) روشنایی یک سالن شامل ۱۴ عدد چراغ که جریان هر چراغ 0.5 آمپر می‌باشد، توسط یک کلید مینیاتوری 16 آمپر و یک کلید یک‌پل یکراهه دوخته 10 آمپر با سیم به مقطع $1/5$ میلی‌مترمربع تامین می‌گردد، اشکال این سیستم عبارت است از: (از ضرایب کاهش باردهی کلید مینیاتوری صرفنظر می‌شود) (مهر ۹۶ طراحی «۳۵»)

- (الف) ناکافی بودن سطح مقطع سیم
 (ب) اضافه بودن تعداد چراغ‌ها از 12 عدد
 (ج) کلید مینیاتوری 16 آمپر
 (د) کلید یک‌پل یکراهه دوخته 10 آمپر

پاسخ) حداقل سطح مقطع هادی روشنائی $1/5$ میلی‌مترمربع است (گزینه الف اشتباه است). طبق نکته، ایراد عدم رعایت حداقل 12 چراغ صدق نمی‌کند؛ چرا که در یک فضای مشخص است (گزینه ب اشتباه است). با توجه به تعداد چراغ (14) و جریان هر چراغ (0.5 آمپر)، مقدار جریان کلید یک‌پل (10 آمپر) درست انتخاب شده است (گزینه د اشتباه است). با در نظر گرفتن اینکه کلید مینیاتوری (16 آمپر) در ورودی کلید یک‌پل (10 آمپر)، امکان افزایش جریان تا 16 آمپر و آسیب به کلید تک پل وجود دارد، گزینه ج، گزینه منظور است.

پرسش ۲۵) در مسئله ۴۴ پیوست الف، چنانچه مدار شماره ۱ روشنایی، لامپ رشته‌ای با توان 100 وات را تغذیه نماید، حداقل توان نصب شده در این مدار برابر است با: (اسفند ۸۲ «۵۱»؟)

- (الف) 800 وات
 (ب) 1000 وات
 (ج) 1200 وات
 (د) 1400 وات

پاسخ) با توجه به اینکه کل کلیدهای همچوar 11 عدد و دمای محیط 40 درجه است، ضریب کاهش باردهی و آمپراژ کلید از جدول داده شده به ترتیب $6/0$ و $9/7$ خواهد بود؛ از این رو، آمپراژ نهایی کلید برابر است با:

$$I = 9.7 \times 0.6 = 5.82A$$

جریان هر لامپ:

$$n_m \leq \frac{5.82}{0.45} \rightarrow n_m \leq 12.8 \rightarrow n_m = 12$$

تعداد لامپ:

$$P_m = 12 \times 100 = 1200W$$

حداقل توان:

گزینه ج صحیح است.

■ این پرسش مشابه پرسش آذ ۸۴ «۴۱» است.

پرسش ۲۶) در مسئله ۴۴ پیوست الف، چنانچه مدار شماره ۲ روشنایی، لامپ‌های فلورسنت با توان مصرفی 50 وات (توان لامپ + توان بالا دست) را تغذیه نماید، حداقل توان نصب شده در این مدار برابر است با: (برای محاسبات، جریان هر لامپ فلورسنت را با خازن $0/23$ آمپر و بدون خازن $0/43$ آمپر فرض کنید). (اسفند ۸۲ «۵۲»)

- (الف) 650 وات
 (ب) 850 وات
 (ج) 1050 وات
 (د) 1250 وات

پاسخ) با توجه به توضیحات پرسش اول این مسئله آمپراژ نهایی برابر است با:

$$n_m \leq \frac{5.82}{0.43} \rightarrow n_m \leq 13.85 \rightarrow n_m = 13$$

حداقل تعداد لامپ‌ها برابر است با:

$$P_m = 13 \times 50 = 650W$$

طبق نکته فوق، حداقل توان با استفاده از لامپ فلورسنت بدون خازن بدست می‌آید. پس:

گزینه الف صحیح است.

■ این پرسش مشابه پرسش آذ ۸۴ «۴۳» است.

پرسش ۲۷) در مسئله ۴۴ پیوست الف، چنانچه مدار شماره ۱ پریزها، پریزهای عمومی با مصرف $0/75$ آمپر برای هر پریز را تغذیه نماید، ماکریم تعداد پریزهای نصب شده در این مدار برابر است با: (اسفند ۸۲ «۵۳»)

- (الف) 9 عدد
 (ب) 10 عدد
 (ج) 11 عدد
 (د) 12 عدد

پاسخ) در این حالت آمپراژ کلید $15/4$ آمپر و ضریب کاهش باردهی $6/0$ است. پس، آمپراژ نهایی کلید برابر است با:

$$I = 15.4 \times 0.6 = 9.24A \rightarrow n_m \leq \frac{9.24}{0.75} \rightarrow n_m \leq 12.32 \rightarrow n_m = 12$$

گزینه د صحیح است.

■ این پرسش مشابه پرسش اسفند ۸۲ «۵۴»، آذ ۸۴ «۴۴»، اسفند ۸۹ «۴۱» و مرداد ۹۴ «۵۲» است.

پرسش ۲۸) در مسئله ۴۴ پیوست الف، چنانچه شرایط محیطی 20 درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شود، ماکریم تعداد پریز نصب شده در یک مدار پریز برابر است با: (اسفند ۸۲ «۵۵»)

(الف) ۱۰ عدد

ب) ۱۱ عدد

ج) ۱۲ عدد

د) ۱۳ عدد

پاسخ) در این حالت، آمپراز کلید $16/6$ آمپر و ضریب کاهش باردهی $0/6$ است. آمپراز نهایی کلید برابر است با:

$$I_C = 16.6 \times 0.6 = 9.96A \rightarrow n_m \leq \frac{9.96}{0.75} \rightarrow n_m \leq 13.28 \rightarrow n_m = 13$$

از طرفی با توجه به نکته، تعداد پریزها بشرطی محدود به توان مجاز مدار خواهد بود که از ۱۲ تجاوز نکند. گزینه ج صحیح است.

پرسشن ۴۵) در مسئله ۴۵ پیوست الف، چنانچه از کلید مینیاتوری 16 آمپری استفاده شود، ماکریم تعداد چراغهای فلورسنت 40 وات دو لامپه چه تعداد می‌باشد؟ (بهمن ۹۴ «۵۹»)

(الف) ۹ عدد

ب) ۱۰ عدد

ج) ۱۱ عدد

د) ۱۲ عدد

پاسخ) تعداد کل کلیدهای مینیاتوری 12 عدد است. از جریان بدون خازن $10/0$ آمپر استفاده می‌شود. مقدار جریان مجاز مدار برابر $I_C = 15.4 \times 0.6 = 9.24A$ است با:

$$n_m \leq \frac{9.24}{0.43} \rightarrow n_m \leq 21.48 \rightarrow n_m = 21$$

پس می‌توان نوشت:

با توجه به دو لامپه بودن، نصف این عدد ($10/0$) مبنای انتخاب است. تغییر کلید تک پل به دوپل تأثیری در این محاسبات ندارد. گزینه ب صحیح است.

نکته ۲۲) بهترین روش‌های افزایش حداکثر توان نصب شده یک مدار روشناهی عبارت است از:

- نصب کلیدهای مینیاتوری در یک تابلو به جای یک ردیف در حداقل دو ردیف
- فاصله‌گذاری به اندازه‌ی یک کلید بین هر سه کلید

پرسشن ۴۶) در مسئله ۴۵ پیوست الف، کدامیک از گزینه‌های زیر برای افزایش تعداد چراغهای فلورسنت 40 وات دو لامپه در یک مدار صحیح است؟ (بهمن ۹۴ «۶۰»)

(الف) استفاده از کلید گردان تابلویی 16 آمپر بجای کلید تک پل یک راهه 10 آمپر

(ب) استفاده از کلید خودکار مینیاتوری 16 آمپر بجای کلید خودکار مینیاتوری 10 آمپر

(ج) پیش‌بینی فضای خالی به عرض یک کلید خودکار مینیاتوری بین هر سه کلید خودکار مینیاتوری د) هر سه گزینه صحیح است.

پاسخ) در حالت کلی و فارغ از نوع مسئله، افزایش جریان کلید گردان و مینیاتوری و ایجاد فضای خالی بین کلیدها، همگی منجر به افزایش تعداد چراغها و توان کل مدار می‌شود. گزینه د صحیح است.

پرسشن ۴۷) مناسب‌ترین روش برای افزایش حداکثر توان نصب شده روی یک مدار روشناهی در تابلو برق چه می‌باشد؟ (اسفند ۸۲ «۵۶»)

(الف) حداکثر توان نصب شده در مدار روشناهی را نمی‌توان افزایش داد.

(ب) در شرایط خاص از کلید مینیاتوری با آمپر بالاتر استفاده کرد.

(ج) نصب کلیدهای مینیاتوری در تابلوی توزیع برق به جای یک ردیف حداقل در دو ردیف انجام گیرد و یا حداقل بین هر سه کلید مینیاتوری فاصله‌ای به اندازه یک کلید منظور گردد.

(د) گزینه‌های ب و ج هر دو صحیح است.





پاسخ) گزینه ج صحیح است.

■ این پرسشن متشابه پرسشن آذ ۸۴ «۴۶» است.

نکته ۲۳) تعداد کلیدها به صورت عمودی (ستونی) شمارش شده و ضریب هم‌جواری برای آن‌ها از جدول انتخاب می‌شود.

نکته ۲۴) وقتی پرسشن، بیشترین باردهی بین گزینه‌های مختلف را خواست که اختلافشان در تعداد و چیزی کلیدهای مینیاتوری است، گزینه‌ای که کمترین تعداد را در یک ردیف و در کار هم دارد، صحیح است.

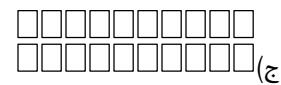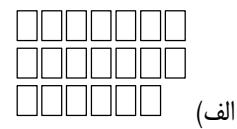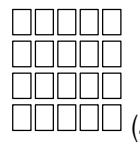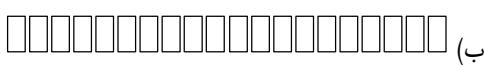پرسشن ۴۸) در مسئله ۴۶ پیوست الف، چنانچه جریان مصرفی هر مدار 7 آمپر باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر مناسب‌ترین آرایش برای نصب کلیدهای مینیاتوری در داخل تابلو می‌باشد؟ (اسفند ۸۹ «۳۹»)



(پاسخ) طبق نکته فوق، گزینه د کمترین (۵) تعداد را در یک ردیف دارد، پس صحیح است. اما می توانیم محاسبات را انجام دهیم. مقدار باردهی کلید ۱۰ آمپری در دمای ۴۰ درجه ۹/۷ آمپر است. در گزینه الف، هفت کلید در کنار هم است؛ بنابراین، دارای ضریب همچواری $I_C = 9.7 \times 0.7 = 6.79A$ است، پس:

$$I_C = 9.7 \times 0.6 = 5.82A$$






در گزینه ب، ۲۰ کلید دارای ضریب همچواری ۶/۰ است، پس:

در گزینه ج، ۱۰ کلید در کنار هم است که پاسخ مشابه با گزینه ب است. در گزینه د، ۵ کلید در کنار هم و ضریب همچواری معادل با $I_C = 9.7 \times 0.8 = 7.76A$ است، پس:

پس، فقط گزینه د قابلیت عبور جریان ۷ آمپر را دارد. گزینه د صحیح است.

نکته ۲۵) اگر فاصله کلیدها به اندازه یک کلید باشد، ضریب همچواری برای کلید مینیاتوری برابر ۱ خواهد بود.

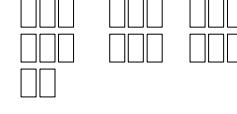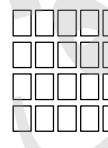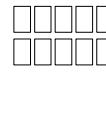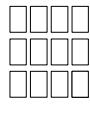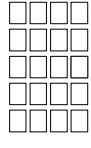پرسش ۳۳-۶) در مسئله ۴۶ پیوست الف، چنانچه جریان مصرفی هر مدار روشنایی ۹ آمپر باشد کدامیک از گزینه‌های زیر مناسب‌ترین آرایش برای نصب کلیدهای مینیاتوری در داخل تابلو می‌باشد؟ (اسفند ۸۹ «۳۰»)




الف)

(پاسخ) در گزینه الف، فاصله بیش از یک کلید است؛ پس، همچوار محسوب نمی‌شود و تعداد آن ۳ در نظر گرفته می‌شود؛ این گزینه کمترین کلید مجاور هم داشته و صحیح است. برای محاسبه هم می‌توان گفت که ضریب همچواری ۱ است؛ پس $I_C = 9.7 \times 1 = 9.7A$

$$I_C = 9.7 \times 0.8 = 7.76A$$


در گزینه ب، ۵ کلید دارای ضریب همچواری ۸/۰ است، پس:

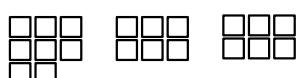در گزینه‌های ج و د، ۴ کلید در کنار هم است که پاسخ مشابه با گزینه ب است. پس، فقط گزینه الف قابلیت عبور جریان ۹ آمپر را دارد. گزینه الف صحیح است.



روش اول

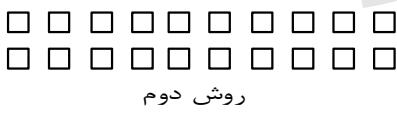پرسش ۳۴-۶) در مسئله ۴۶ پیوست الف، چنانچه آرایش نصب کلیدهای مینیاتوری در داخل تابلو به دو روش زیر گردد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (اسفند ۸۹ «۳۲»)



الف) جریان مصرفی در هر مدار روشنایی در هر دو روش یکسان است.

ب) جریان مصرفی در هر مدار روشنایی در روش اول بیشتر از روش دوم می‌باشد.



ج) جریان مصرفی در هر مدار روشنایی در روش دوم بیشتر از روش اول می‌باشد.

د) داده‌ها برای جواب دادن به پرسش کافی نیست.

(پاسخ) در آرایش اول سه کلید همچوار محسوب می‌شوند؛ در حالی که در روش دوم، اساساً کلیدها همچوار نیستند. با توجه جدول همچواری، ضریب همچواری برای هر دو روش برابر با ۱ است. گزینه الف صحیح است.

نکته ۲۶) در صورتی که نحوه آرایش و چیدمان کلیدهای مینیاتوری مجھول باشد، باید ضریب همچواری را یافته و طبق جدول، تعداد کلیدهای کنار هم را مشخص کرد.

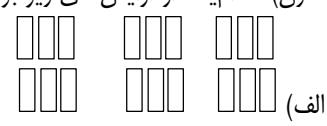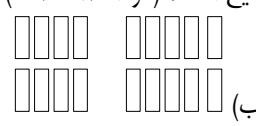پرسش ۳۵-۶) در مسئله ۴۷ پیوست الف، به جهت داشتن ۱۰ عدد چراغ فلورسنت لور ۲ لامپه با جریان هر لامپ ۴۵/۰ آمپر (بدون خازن)، کدامیک از آرایش‌های زیر برای کلیدهای مینیاتوری صحیح است؟ (مرداد ۹۴ «۵۴»)



الف)

$$I_C^{new} = 0.6I_C = 0.6 \times 0.6I_n = 0.36I_n$$

بالاترین جریان ممکن لامپ در لامپ رشته ای با ضریب توان ۱ حاصل می شود، پس:

$$P = U_p I_i \cos \phi \rightarrow I_i = 10 / (220 \times 1) = 0.045A$$

$$n_m \leq \frac{I_C^{new}}{I_i} \rightarrow 20 \leq \frac{0.36I}{0.045} \rightarrow I \geq 2.5A$$

پس مقدار جریان وسیله حفاظتی برابر است با:

گزینه ج صحیح است.

۴-۳ هماهنگی کلید مینیاتوری و فیوز

قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در اتصال کوتاه کم است، برای همین دلیل باید در برابر جریان اتصال کوتاه احتمالی بیش از ظرفیت آنها محافظت شوند. اگر در یک تابلو از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود، باید یک سری فیوز یا کلید خودکار محدودکننده جریان اتصال کوتاه، بالادست آنها نیز در تابلوی مورد بحث و یا در تابلو وجود داشته باشد. در صورت استفاده از فیوز، جریان نامی فیوز بالادست کلیدهای مینیاتوری، نباید از مقادیر زیر بزرگتر باشد (بند «ت» آئین نامه ۱۳-۲-۱-۲):

- اگر جریان نامی قطع اتصال کوتاه یک یا چند کلید مینیاتوری تا ۱/۵ کیلوآمپر باشد، ۶۳ آمپر.

- اگر جریان نامی قطع اتصال کوتاه یک یا چند کلید مینیاتوری ۳۰ کیلو آمپر باشد، ۱۰۰ آمپر.

پس در صورتی که جریان فیوز بیش از ۱۰۰ آمپر باشد، خطر انهدام کلید مینیاتوری وجود دارد.

۴-۴ فیوزها

(الف) مفهوم: عبارت است از یک سیم حرارتی که در مدار جریان قرار می گیرد و به ازای جریان به خصوصی در زمان معین ذوب می شود (می سوزد). عملکرد صحیح فیوز نه فقط تابع دقت مرحله ساخت می باشد، بلکه به استفاده درست و نگهداری صحیح پس از نصب نیز بستگی دارد. فیوزها یکی از ارزان ترین و ایمن ترین تجهیزات حفاظتی تابلوهای ولتاژ پایین هستند. از فیوزها می توان به عنوان وسیله حفاظتی در موارد زیر استفاده کرد (آئین نامه ۱۳-۲-۶-۱-۱-۲-۶):

(الف) حفاظت مدارها: در برابر جریان های اتصال کوتاه و اضافه بار

(ب) حفاظت دستگاهها: در برابر جریان اتصال کوتاه

(پ) تامین ایمنی: در صورت اتصال کوتاه بین یک هادی فاز با بدن های هادی یا هادی حفاظتی - خنثی (PEN)

۴-۵ انواع فیوز

۴-۵-۱ از نظر سرعت عملکرد

- فیوز تندکار: با سرعت عملکرد بالا که برای مدارهای روشنایی و مصارف خانگی استفاده شده و به محض افزایش غیرعادی جریان، عمل قطع را انجام می دهند.

- فیوز کندکار: این فیوزها نسبت به نوع تندکار سرعت عملکرد پایین دارند و از آن برای حفاظت موتور استفاده می شود تا در موقع بروز اضافه بار و جریان های گذرا (مانند هنگام راهاندازی)، منجر به قطع موتور نشود.

پرسش ۴-۴۰) در مسئله ۳۶ پیوست الف، جریان مصرفی موتور چند آمپر است و فیوز F (آمپراژهای استاندارد) چقدر است؟ (فرو دین ۸۱) (۴۴)

(الف) ۲۰ آمپر، فیوز منتخب ۳۵ آمپر

(ج) ۱۵ آمپر، فیوز منتخب ۳۵ آمپر

پاسخ) جریانی که موتور از شبکه می کشد از رابطه زیر به دست می آید:

$$I_{in} = \frac{P_{in}}{\sqrt{3}U_L \cos \varphi} = \frac{P_{out}}{\eta \sqrt{3}U_L \cos \varphi} = \frac{10000}{0.95\sqrt{3} \times 380 \times 0.8} = 19.99A$$

جریان نامی فیوز انتخابی، مناسب با زمان راهاندازی ممکن است ۲ تا ۲/۵ برابر جریان نامی موتور باشد، پس فیوز با جریان ۵۰ آمپر انتخاب می شود. گزینه ب صحیح است.

۴-۵-۲ از نظر نحوه عملکرد

- فیوزها با خاصیت محدودکنندگی جریان: در این فیوزها، جریان قبل از اینکه به پیک خود برسد توسط فیوز قطع می شود.